



02/12/20

# UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA

## SISTEMAS EMBEBIDOS

MEC213-01

### PROYECTO FINAL

#### Sistema de Encendido de Intermittencia de un Coche Maquina de Estados de Moore

Profesor: Casimiro Gómez González

Alumnos:


- AXEL ARRIOLA FONSECA
- JOSE RICARDO ALVAREZ MERCADO
- JORGE CISNEROS ORTEGA

Carrera

Ingeniería en Mecatrónica  
Ingeniería en Mecatrónica  
Ingeniería en Mecatrónica
 
## I. OBJETIVO

Realizar un circuito secuencial donde la palanca se coloque en la posición DERECHA, se deberá encender y apagar de forma intermitente la luz identificada como D, de forma síncrona con un reloj de 1 Hz. Cuando la palanca se coloque en la posición IZQUIERDA, se deberá encender y apagar de forma intermitente la luz identificada como I, de forma síncrona con un reloj de 1 Hz. Cuando la palanca se coloque en la posición central (APAGADO) no se encenderá ninguna luz. Cuando se active el interruptor de EMERGENCIA, se activarán ambas luces simultáneamente, y se desactivarán ambas de forma síncrona con el reloj, independientemente de la posición de la palanca, es decir, la entrada de emergencia tiene prioridad absoluta.



### Procedimiento:

#### Intel Quartus Prime Lite Edition (20.1)

1. Dar click en New- Project-Wizard.
2. Te abrirá una sección para la creación de tu nuevo proyecto, en esta sección te pedirá el lugar donde colocarás el archivo y como lo nombraras, es importante que cada proyecto tenga una carpeta.
3. En este tipo de proyecto en específico utilizaremos la opción de proyecto vacío y no se agregan archivos existentes
4. En la sección de la “family, device & board settings” se colocara la informacion de la tarjeta que se utilizara que en este caso es una Deo-Nano-SoC Altera Cyclone® V SE con matrícula 5CSEMA4U23C6.

## Family, Device & Board Settings

Device Board

Select the family and device you want to target for compilation.

You can install additional device support with the Install Devices command on the Tools menu.

To determine the version of the Quartus Prime software in which your target device is supported, refer to the [Device Support List](#) webpage.

<p>Device family</p> <p>Family: Cyclone V (E/GX/GT/SX/SE/ST) ▼</p> <p>Device: All ▼</p>	<p>Show in 'Available devices' list</p> <p>Package: Any ▼</p> <p>Pin count: Any ▼</p> <p>Core speed grade: Any ▼</p> <p>Name filter: 5CSEMA4U23C6</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Show advanced devices</p>
<p>Target device</p> <p><input type="radio"/> Auto device selected by the Fitter</p> <p><input checked="" type="radio"/> Specific device selected in 'Available devices' list</p> <p><input type="radio"/> Other: n/a</p>	

Available devices:

Name	Core Voltage	ALMs	Total I/Os	GPIOs	GXB Channel PMA	GXB Channel PCS
5CSEMA4U23C6	1.1V	15880	314	314	0	0

< Back


Next >

Finish


Cancel

Help

- En siguiente paso de igual manera para este proyecto en específico no se coloca ninguna herramienta.
- Para finalizar la creación del nuevo proyecto el programa quartus te genera un resumen de los aspectos y características de tu archivo.
- Una vez creado el proyecto lo que prosigue es crear el programa o el circuito gráficamente, en nuestro caso se realizó el programa verilog por lo cual se irá a la pestaña de file/ new, en donde escogeremos "Verilog HDL file"

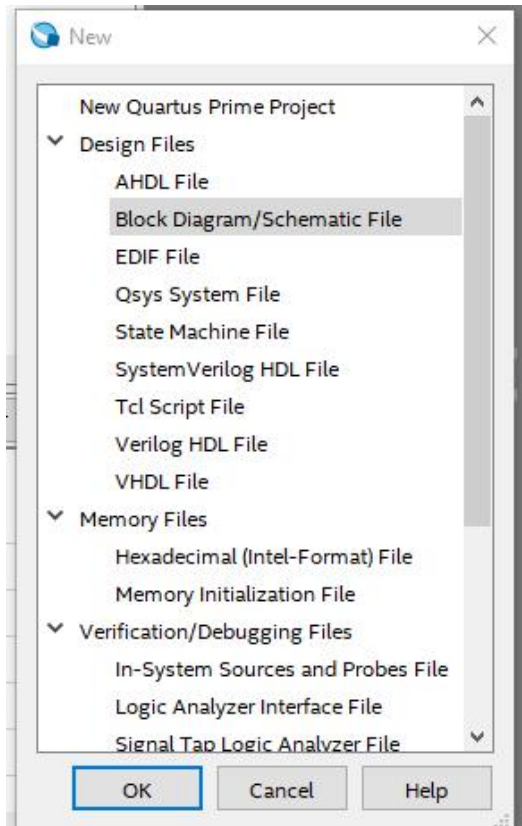

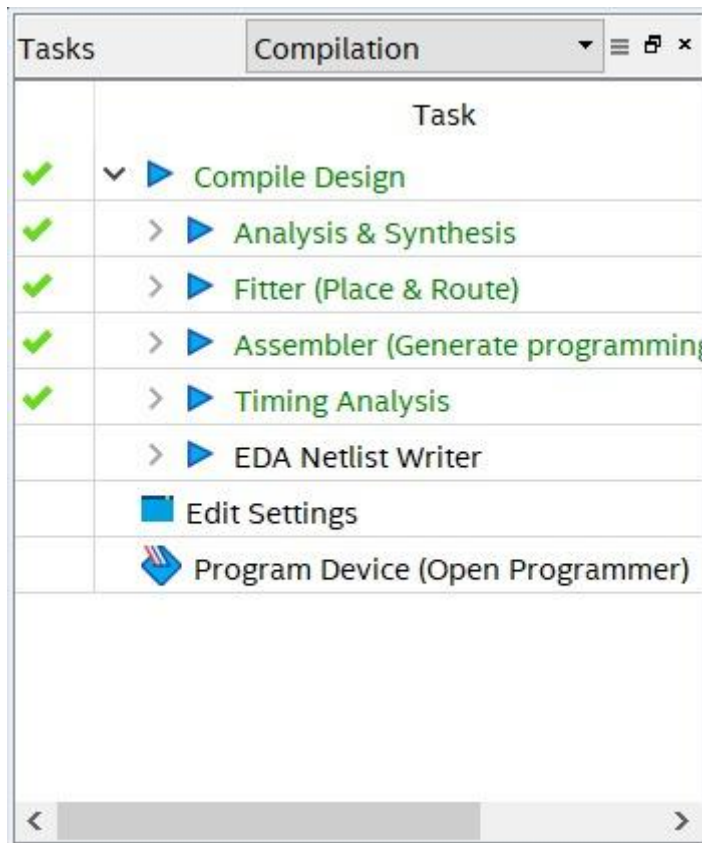8. Nos aparecerá una pestaña de extensión .v ahí es donde crearemos el código de nuestro proyecto
9. Se realiza un nuevo programa creando nuevamente el proyecto y archivo verilog, una vez creado se escribe el código para la creación del programa
10. Compilamos el código y comprobamos que no tenga errores



11. Se genera el código con la ayuda de nuestra tabla de estados y diagrama, también el test bench que es una forma de representación de pasarlo a la tarjeta física.

Estados	Trancisión								Salidas (D,I)	
Entradas (ADI,E)	00,0	01,0	10,0	11,0	00,1	01,1	10,1	11,1	0	1
(Apagado) S0	S0	S1	S2	S0	S3	S3	S3	S3	0	0
(Derecha) S1	S0	S1	S2	S0	S3	S3	S3	S3	1	0
(Izquierda) S2	S0	S1	S2	S0	S3	S3	S3	S3	0	1
(Emergencia) S3	S0	S1	S2	S0	S3	S3	S3	S3	1	1

Tabla de estados del problema

Entradas:

- Palanca de direcciones con 3 combinaciones (ADI) se conforma por 2 bits  
00: Apagado                      01: Derecha                      10: Izquierda                      11: Basura
- Emergencia (E) 1 bit

Salidas:

- Luz intermitente derecha (D) 1 bit
- Luz intermitentes izquierda (I) 1 bit

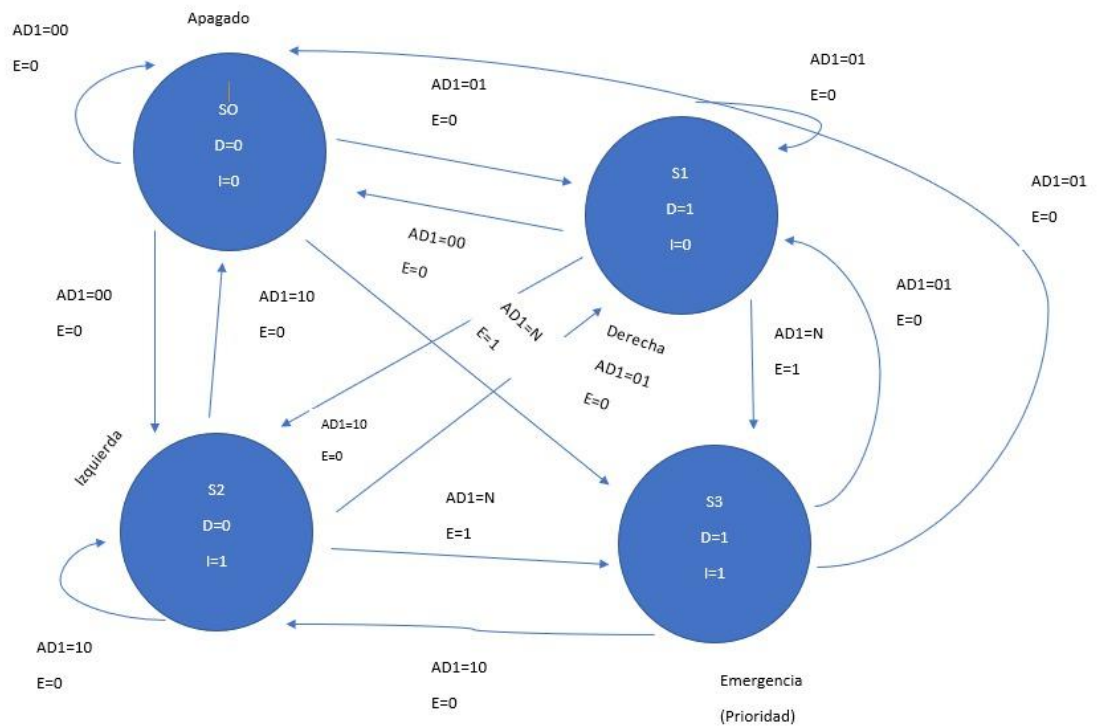


Diagrama de estados del problema

Reloj 1 segundo

Cristal de la tarjeta  $\rightarrow f_{osc} = 50 \text{ MHz}$   $\therefore T_{osc} = \frac{1}{f} = 20 \text{ ns}$

Se desea  $\rightarrow f_d = 1 \text{ Hz}$   $\rightarrow T_d = \frac{1}{f} = 1 \text{ s}$

$\therefore \text{Cuenta} = \frac{T_d}{T_{osc}} = \frac{1 \text{ s}}{20 \text{ ns}} = \text{Cuenta} = 50,000,000$


Bits =  $\frac{\ln(\text{Cuenta})}{\ln(2)} = 24.57 \approx 25 \text{ bits}$

Calculos para cuenta y bits de reloj de 1 Hz (1 segundo)


### ModelSim – Intel FPGA Started Edition (Quartus 20.1)

12. Antes de realizar la simulación, en la carpeta de nuestro proyecto crearemos una carpeta con nombre de la simulación donde copiaremos el archivo .v de nuestro proyecto

 13. Se abrirá el programa llamado Model-Sim - Intel FPGA Starter Edition Model Technology donde generaremos un proyecto por lo cual iremos a la pestaña file/ new/ project donde colocaremos el nombre y ubicación de proyecto




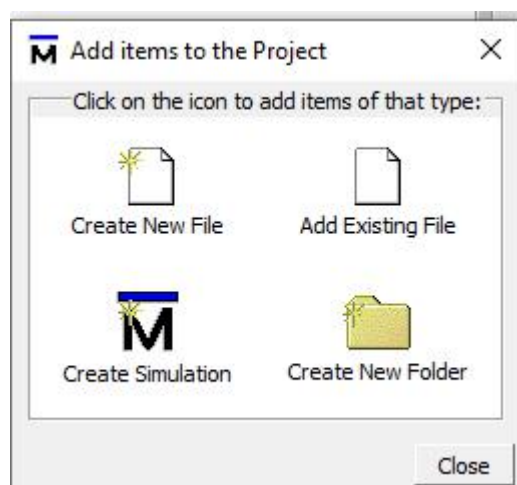14. Una vez creado nuestro nuevo proyecto nos saldrá otra ventana donde agregaremos nuestro código con las extensión .v la






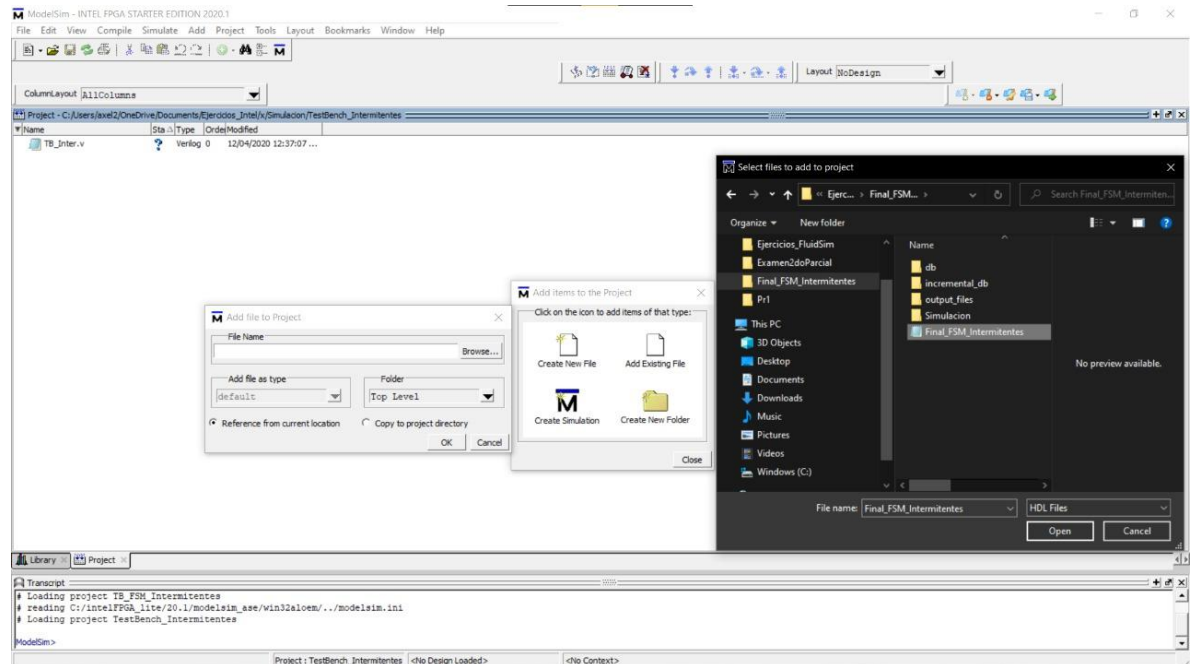15. Al agregar nuestro código lo siguiente es crear un nuevo documento donde crearemos nuestro testbench.



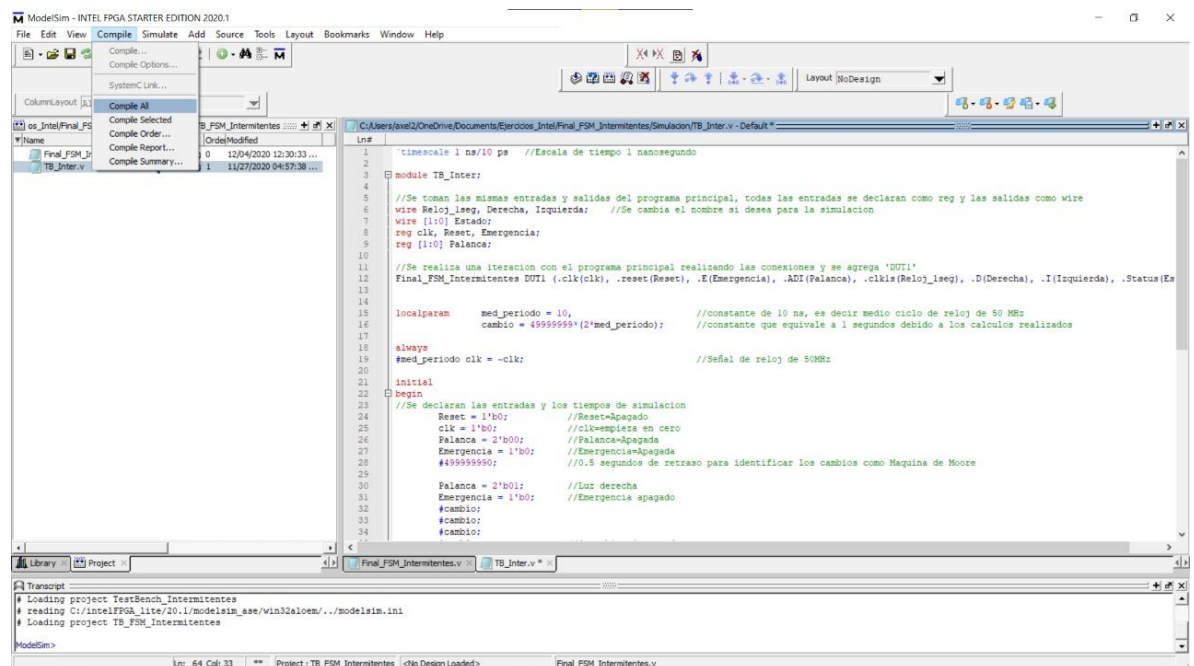
16. Una vez terminados los dos programas se realiza la compilación por lo cual iremos a la pestaña compile/compile all, cuando finalice de compilar nos debe mostrar unas palomitas en color verde en cada programa lo cual nos indica que está listo para la simulación.






17. Iremos a la pestaña de Simulate le daremos en start simulate al hacer esto nos abrira una ventana nueva donde tendremos que darle en la cruz al lado de Work para buscar nuestro programa testbench y le daremos ok.

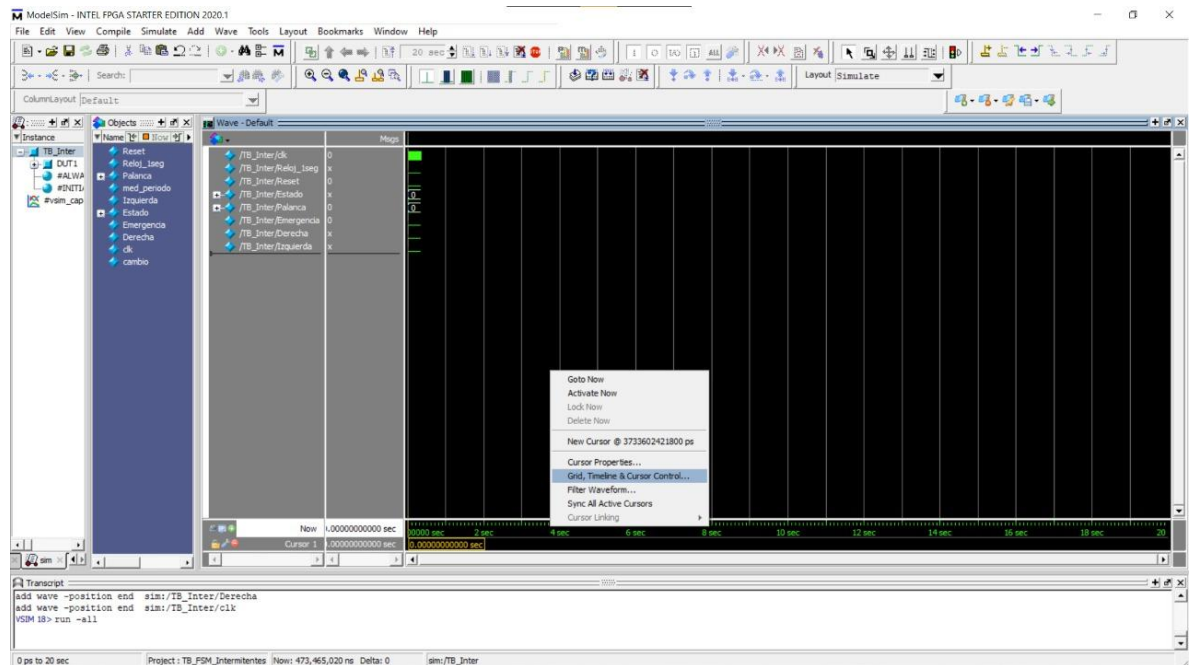
18. Una ves ya en el simulador lo único que se realiza es en cada variable que se desea ver se le da click derecho Add wave



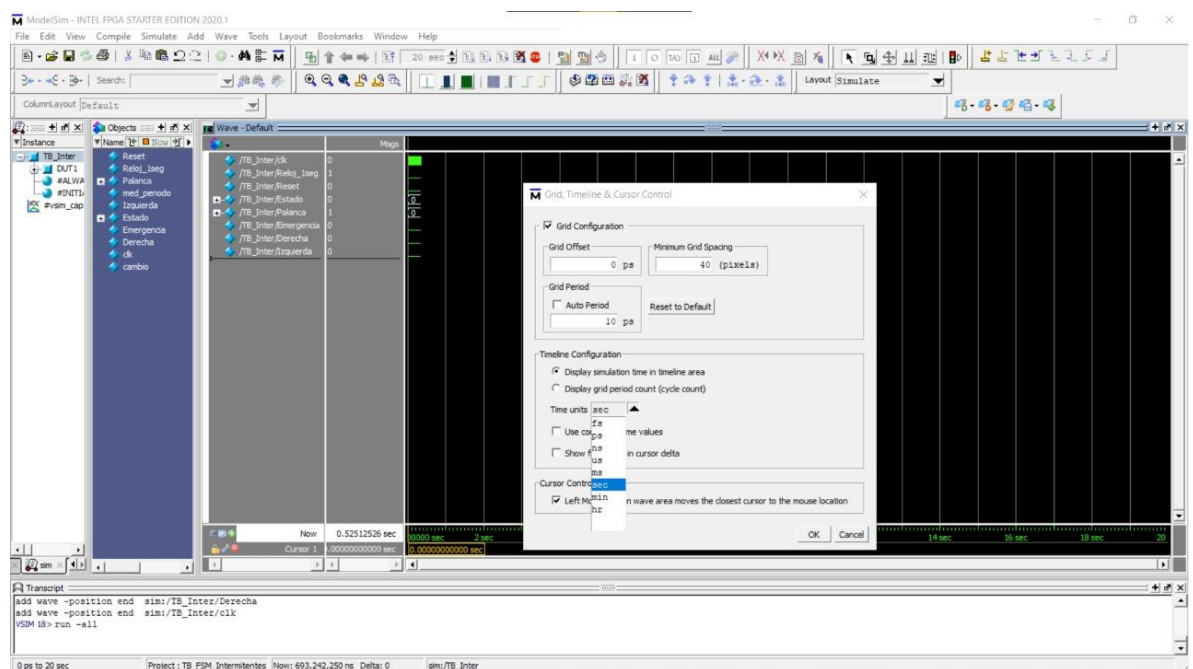
19. De igual forma se le da click derecho y Add wave



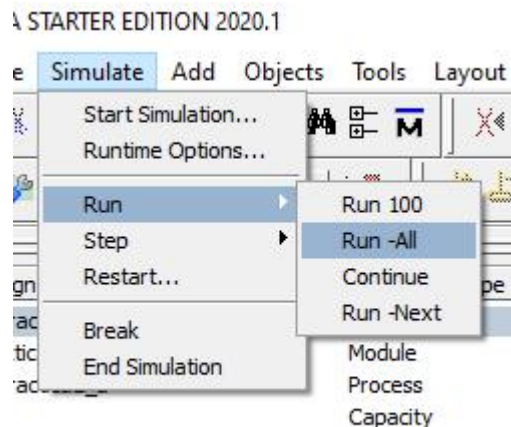
20. Al terminar de agregar las variables le daremos en la pestaña de Simulate/Run/Run all




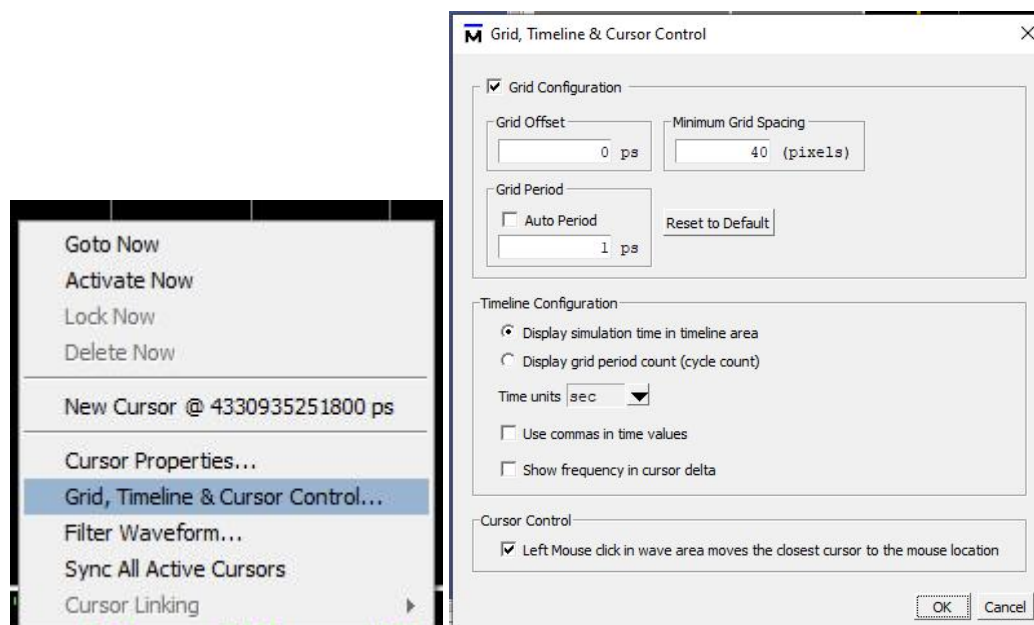
21. Para poder ver la señal se debe realizar cambios en la escala por lo cual nos iremos a la sección donde dicen los segundos o nano segundos como este, botón derecho y escogemos "Grid, timeline& cursor...." Y en la sección de unidades de tiempo se escogerá en este caso segundos





 22. Para determinar también el tamaño hasta donde desees ver se debe dar botón derecho sobre la pantalla negra y escoger "zoom range" y ahí variar el tiempo de finalización



  23. La simulación tardara por lo cual hay que esperar



  

## Código principal

**//PROGRAMA PRINCIPAL**

```
module Final_FSM_Intermitentes (input clk, input reset, input E, input [1:0] ADI, output reg clk1s,  
output reg D, output reg I, output reg [1:0] Status);
```

```
/*
```

```
PROGRAMA DE INTERMITENTES CON SEÑAL DE RELOJ DE 1 SEGUNDO RESUELTO POR MAQUINA  
DE ESTADOS DE MOORE (VERILOG)
```

Entradas:                   clk: Reloj de tarjeta (50 MHz)

reset: Botón de reinicio

Izquierda (01), Nada (11)

E: Botón de emergencia (Prioridad)

Salidas: clk1s: Reloj de 1 segundo (1 Hz) para la intermitencia de las salidas y estados

clk1s D: Luz derecha se enciende de manera intermitente con

clk1s I: Luz izquierda se enciende de manera intermitente con

Status: Indica en que estado se encuentra el sistema  
\*/

localparam S0 = 2'b00, //Estado 0 (Apagado), ambas luces apagadas

encendida intermitentemente S1 = 2'b01, //Estado 1 (Derecha). luz derecha

intermitentemente S2 = 2'b10, //Estado 2 (Izquierda), luz izquierda encendida

encendidas intermitentemente S3 = 2'b11; //Estado 3 (Emergencia), ambas luces

reg [1:0] act\_st; //Estado actual

reg [1:0] nxt\_st; //Estado siguiente

reg [24:0] count; //Cuenta para reloj 1 seg (25 bits para cumplir el conteo)

reg [1:0] LED\_count; //Cuenta para la intermitencia de luces

reg Intermitente; //Variables para intermitencia (Derecha e Izquierda)

//SEÑAL DE RELOJ DE 1 SEGUNDO

always @ (posedge clk)

begin

count = count+1;

```

        if (count == 25'd24999999) //El reloj de la tarjeta debe contar hasta 25,000,000 para
        cumplir medio ciclo de 1 seg
            begin
                count = 25'd0;

                clk1s = ~clk1s;          //Después de cumplir la cuenta, se invierte para
        cumplir la otra mitad del periodo y formar el segundo completo

            end
        end
end

```

//BLOQUE DE TRANSICIÓN

```

always @(posedge clk1s)
begin
    if (reset==1'b1)          //Si reset=1 entonces el estado actual se vuelve estado inicial
        begin
            act_st = S0;
        end
    else                      //Si reset=0 entonces el estado actual se
    vuelve el estado siguiente
        begin
            act_st = nxt_st;
        end
end
end

```

//BLOQUE DE ESTADO SIGUIENTE

```

always @(*)          //Siempre se ejecuta
begin
    nxt_st = act_st;

```



case (act\_st) //Case para las condiciones de transicion de estados segun cada caso (Tabla de estados)

```

                                S0:    begin
                                        if (ADI==2'b00 & E==0) //Si
Palanca=Apagado y Emergencia=Apagado
                                        begin
                                                nxt_st = S0;
//S0 se dirige a S0
                                        end

                                        if (ADI==2'b01 & E==0) //Si
Palanca=Derecha y Emergencia=Apagado
                                        begin
                                                nxt_st = S1;
//S0 se dirige a S1
                                        end

                                        if (ADI==2'b10 & E==0) //Si
Palanca=Izquierda y Emergencia=Apagado
                                        begin
                                                nxt_st = S2;
//S0 se dirige a S2
                                        end

                                        if (ADI==2'b11 & E==0) //Si
Palanca=Basura(Nada) y Emergencia=Apagado
                                        begin
                                                nxt_st = S0;
//S0 se dirige a S0
                                        end
                                end
end
```

Palanca=Apagado y Emergencia=Encendido

//S0 se dirige a S3

Palanca=Derecha y Emergencia=Encendido

//S0 se dirige a S3

Palanca=Izquierda y Emergencia=Encendido

//S0 se dirige a S3

Palanca=Basura(Nada) y Emergencia=Encendido

//S0 se dirige a S3

if (ADI==2'b00 & E==1) //Si

begin

nxt\_st = S3;

end

if (ADI==2'b01 & E==1) //Si

begin

nxt\_st = S3;

end

if (ADI==2'b10 & E==1) //Si

begin

nxt\_st = S3;

end

if (ADI==2'b11 & E==1) //Si

begin

nxt\_st = S3;

end

end

```
S1:    begin
//Son las mismas condiciones para cada estado
```

```
    if (ADI==2'b00 & E==0)
        begin
            nxt_st = S0;
        end
```

```
    if (ADI==2'b01 & E==0)
        begin
            nxt_st = S1;
        end
```

```
    if (ADI==2'b10 & E==0)
        begin
            nxt_st = S2;
        end
```

```
    if (ADI==2'b11 & E==0)
        begin
            nxt_st = S0;
        end
```

```
    if (ADI==2'b00 & E==1)
        begin
            nxt_st = S3;
        end
```

```
    if (ADI==2'b01 & E==1)
        begin
```

```
        nxt_st = S3;
    end

    if (ADI==2'b10 & E==1)
        begin
            nxt_st = S3;
        end

    if (ADI==2'b11 & E==1)
        begin
            nxt_st = S3;
        end
    end

end
```

```
S2:    begin

        if (ADI==2'b00 & E==0)
            begin
                nxt_st = S0;
            end

        if (ADI==2'b01 & E==0)
            begin
                nxt_st = S1;
            end

        if (ADI==2'b10 & E==0)
            begin
                nxt_st = S2;
```

end

if (ADI==2'b11 & E==0)

begin

nxt\_st = S0;

end

if (ADI==2'b00 & E==1)

begin

nxt\_st = S3;

end

if (ADI==2'b01 & E==1)

begin

nxt\_st = S3;

end

if (ADI==2'b10 & E==1)

begin

nxt\_st = S3;

end

if (ADI==2'b11 & E==1)

begin

nxt\_st = S3;

end

end

S3:     begin

        if (ADI==2'b00 & E==0)

            begin

                nxt\_st = S0;

            end

        if (ADI==2'b01 & E==0)

            begin

                nxt\_st = S1;

            end

        if (ADI==2'b10 & E==0)

            begin

                nxt\_st = S2;

            end

        if (ADI==2'b11 & E==0)

            begin

                nxt\_st = S0;

            end

        if (ADI==2'b00 & E==1)

            begin

                nxt\_st = S3;

            end

        if (ADI==2'b01 & E==1)

            begin

                nxt\_st = S3;

```

end

if (ADI==2'b10 & E==1)
begin
nxt_st = S3;
end

if (ADI==2'b11 & E==1)
begin
nxt_st = S3;
end

end

endcase

end

//BLOQUE DE INTERMITENCIA

always @(posedge clk1s) //Depende de clk1s ya que la intermitencia debe
estar sincronizada con este

begin
LED_count = LED_count+1;
Intermitente = 1'b0;

if (LED_count==2'b01) //Cuando LED_count=1 entonces la
intermitente se prende

begin
Intermitente = 1'b1;
end

```



```
if (LED_count==2'b10) //Cuando LED_count=2 entonces la
intermitente se apaga
```

```
begin
```

```
Intermitente = 1'b0;
```

```
LED_count = 2'b00; //Se reinicia para seguir
prendiendo y apagando
```

```
end
```

```
end
```

```
//BLOQUE DE SALIDA
```

```
always @(*)
```

```
begin
```

```
D = 1'b0;
```

```
I = 1'b0;
```

```
Status = 2'b00;
```

```
case (act_st) //Case para las salidas en cada estado, estas no dependen de las
entradas ya que es Maquina de Moore
```

```
S0: begin
```

```
//En S0(Apagado), todo se encuentra apagado
```

```
D = 1'b0;
```

```
I = 1'b0;
```

```
Status = S0; //Indica el
estado actual
```

```
end
```

```
S1: begin
```

```
//En S1(Derecha), la salida 'Derecha' realiza intermitencia
```

```

                                D = Intermitente;      //Se
incorpora la salida de la intermitencia realizada en el bloque anterior
                                I = 1'b0;
                                Status = S1;           //Indica el
estado actual
                                end

```

```

                                S2:    begin
//En S2(Izquierda), la salida 'Izquierda' realiza intermitencia
                                D = 1'b0;
                                I = Intermitente;
                                Status = S2;           //Indica el
estado actual
                                end

```

```

                                S3:    begin
//En S3(Emergencia), ambas salidas 'derecha' e 'izquierda' realizan intermitencia
simultaneamente
                                D = Intermitente;
                                I = Intermitente;
                                Status = S3;           //Indica el
estado actual
                                end

```

```

                                endcase
end

```

//BLOQUE DE INICIALIZACIÓN

```

initial      //Se inicializan los valores para la simulacion con ModelSim (TestBench)

```

```

begin

    count = 25'd0;

    LED_count = 2'b00;

    D = 1'b0;

    I = 1'b0;

    Intermitente = 1'b0;

    Status = 2'b00;

    act_st = 2'b00;

    nxt_st = 2'b00;

    clk1s = 1'b0;

end

endmodule

```

## Código TESTBENCH

```

`timescale 1 ns/10 ps    //Escala de tiempo 1 nanosegundo

module TB_Inter;

    //Se toman las mismas entradas y salidas del programa principal, todas las entradas se declaran
    como reg y las salidas como wire

    wire Reloj_1seg, Derecha, Izquierda;    //Se cambia el nombre si desea para la simulacion

    wire [1:0] Estado;

    reg clk, Reset, Emergencia;

    reg [1:0] Palanca;

    //Se realiza una iteracion con el programa principal realizando las conexiones y se agrega 'DUT1'

    Final_FSM_Intermitentes DUT1
    (.clk(clk), .reset(Reset), .E(Emergencia), .ADI(Palanca), .clk1s(Reloj_1seg), .D(Derecha), .I(Izquierda)
    , .Status(Estado));

```

```
localparam    med_periodo = 10,                //constante de 10 ns, es decir medio ciclo
de reloj de 50 MHz
```

```
    cambio = 49999999*(2*med_periodo); //constante que equivale a 1 segundos
debido a los calculos realizados
```

```
always
```

```
#med_periodo clk = ~clk;                //Señal de reloj de 50MHz
```

```
initial
```

```
begin
```

```
//Se declaran las entradas y los tiempos de simulacion
```

```
    Reset = 1'b0;                //Reset=Apagado
```

```
    clk = 1'b0;                //clk=empieza en cero
```

```
    Palanca = 2'b00;            //Palanca=Apagada
```

```
    Emergencia = 1'b0;          //Emergencia=Apagada
```

```
    #249999990;                //0.5 segundos de retraso para identificar los cambios como
Maquina de Moore
```

```
    Palanca = 2'b01;            //Luz derecha
```

```
    Emergencia = 1'b0;          //Emergencia apagado
```

```
    #cambio;
```

```
    #cambio;
```

```
    #cambio;
```

```
    #cambio;                    //4 cambios=4 segundos
```

```
    Palanca = 2'b10;            //Luz izquierda
```

```
    Emergencia = 1'b0;          //Emergencia apagado
```

```
    #cambio;
```

```

#cambio;          //2 segundos

Palanca = 2'b00;   //Ambas luces apagadas
Emergencia = 1'b1;  //Emergencia encendido
#cambio;
#cambio;
#cambio;          //3 segundos

Palanca = 2'b01;   //Luz derecha
Emergencia = 1'b0;  //Emergencia apagado
#cambio;
#cambio;          //2 segundos

Palanca = 2'b01;   //Luz derecha
Emergencia = 1'b1;  //Emergencia encendido
#cambio;
#cambio;          //2 segundos

Palanca = 2'b10;   //Luz izquierda
Emergencia = 1'b1;  //Emergencia encendido
#cambio;
#cambio;          //2 segundos

Reset = 1'b1;      //Reset=encendido
end

endmodule

```

## CONCLUSIONES

Se logro realizar la tabla de estado sin problema, la máquina de estados nos ayuda mucho a representar un diagrama de estado sin problema, nos ayuda a relacionar las entradas y salidas de un conjunto de estados y nos ayude a determinar cada instante de cada estado.